

Zkouska LSP 2022-01-24

Course: B0B35LSP – Logické systémy a procesory | BE5B35LSP – Logic Systems and Processors **University:** CVUT FEL (CVUT) – České vysoké učení technické v Praze | Czech Technical University in Prague **Keywords:** LSP, Exam, Zkouska, 2022-01-24, Shannon expansion, RS latch, VHDL

[CN Version](#) | [EN Version](#) | [CZ Version](#)

Zkouska LSP 2022-01-24 (anglická verze)

AI odvozená verze – V PDF nejsou oficiální odpovědi; níže jsou odvozené poznámky/rěšení.

Informace o zkoušce

- Datum: 2022-01-24
 - Jazyk: čeština / angličtina
 - Celkem: 50 bodů (část 1: 25 b > 8 + část 2: 25 b > 8)
-


Úloha 1 – Shannonův rozklad (6 b)

Zadání: Rozložte funkce obvodu $X, Y = f(A, B, C)$ pomocí Shannonova rozkladu:

$$X, Y = (\bar{C} \wedge f_0(A, B)) \vee (C \wedge f_1(A, B))$$

Zapište f_0 a f_1 pomocí Karnaughových map.

Pro X i Y nakreslete dvě K-map:

 

Úloha 2 –Podepsaná/nepodepsaná aritmetika (4 b)

Zadání: Proved'te $96+97+98+99$ na 8bitové scítačce. Jaká je desetinná hodnota výsledku jako 8bitové číslo?


Výpočet: – $96+97+98+99 = 390$ – $390 \bmod 256 = 134$

Rěšení: – a) unsigned: 134 – b) signed (dvojkový doplněk): $134 - 256 = -122$

Úloha 3 –Návrh demultiplexoru 1:4 (10 b)

Zadání: Nakreslete logické schéma demultiplexoru 1:4.

Symbol:

 

Rovnice:

$x0 = \text{Data and (not } y1) \text{ and (not } y0)$

$x1 = \text{Data and (not } y1) \text{ and } y0$

$x2 = \text{Data and } y1 \text{ and (not } y0)$

$x3 = \text{Data and } y1 \text{ and } y0$

Úloha 4 –Simulace RS záchyty (5 b)

Zadání: Pro dané hodnoty vstupů A, B, C v časech t_0 – t_4 určete hodnoty výstupů X a Y.

Vstupní posloupnost:

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| A = | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| B = | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| C = | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | t_0 | | t_1 | | t_2 | | t_3 | | t_4 |

Úloha 5 –RTL analýza VHDL kódu (10 b)

Zadání: Nakreslete RTL pohled následujícího VHDL kódu a správně pojmenujte obvod.

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
entity XXX is port(a, b : in std_logic; c : out std_logic); end entity;
architecture beh of XXX is
```

```

begin
  process (a,b)
    variable d:std_logic:='0';
    variable e:integer range 0 to 25:=0;
  begin
    if b='0' then
      e:=0; d:='0';
    elsif rising_edge(a) then
      if e<25 then
        e:=e+1;
      else
        e:=0; d:=not d;
      end if;
    end if;
    c<=d;
  end process;
end architecture;

```

Funkční analýza: – b='0' je asynchronní reset – spouštění na náběžnou hranu a – po dosažení 25 se výstup překlápí – **Název: dělička frekvence /26**

RTL obsahuje: – 5bitový čítač (0–25) – porovnání ($e < 25$, $e = 25$) – D klopný obvod pro d – asynchronní reset

Úloha 6 –VHDL popis demultiplexoru (5 b)

Zadání: Popište demultiplexor z Úlohy 3 co nejjednodušeji.

```


library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
entity yyy is
  port(Data: in std_logic;
        y: in std_logic_vector(1 downto 0);
        x: out std_logic_vector(3 downto 0));
end entity;
architecture dataflow of yyy is
begin
  x <= (others => '0');
  x(to_integer(unsigned(y))) <= Data;
end architecture;

```

Úloha 7 –Návrh děličky /16 (5 b)

Zadání: Doplněte minimální počet prvků do neúplného schématu a vytvořte synchronní děličku CLK /16 (s využitím sčítacky +1).

Návrh:

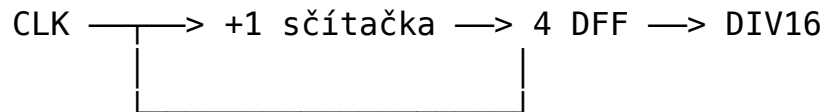

- 4bitový čítač (0–15)
 - DIV16 = Q3 (MSB)
 - perioda 16 taktů
-

Úloha 8 –Obvod řízení motoru (5 b)

Zadání: Navrhněte obvod: jedním stiskem dvoupólového tlačítka motor zapněte, dalším stiskem vypněte. Po zapnutí napájení musí být motor vypnutý.

Klíčové prvky: – D klopný obvod – asynchronní vynulování (power-on reset) – budicí relé – odrušení tlačítka

Úloha 9 –Bonus: Detektor hrany (10 b)

Zadání: Když vstup D změní hodnotu, výstup Y bude '1' po jeden takt. RESET je synchronní.

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
entity Edges is
    port (clk, Reset, D : in std_logic; Y: out std_logic);
end entity;
architecture rtl of Edges is
    signal D_prev : std_logic := '0';
begin
    process(clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if Reset = '1' then
                D_prev <= '0';
                Y <= '0';
            else
                if D /= D_prev then
                    Y <= '1';
                else
                    Y <= '0';
                end if;
                D_prev <= D;
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture;
```

```
end process;  
end architecture;
```

Shrnutí témat

Hlavní okruhy

1. Shannonův rozklad (dva výstupy)
2. **8bitová signed/unsigned aritmetika** (důležité: 390 mod 256)
3. **Demultiplexor 1:4**
4. Simulace RS záchyty
5. **RTL analýza VHDL** (rozpoznání děličky)
6. VHDL popis demultiplexoru
7. Návrh děličky /16
8. Řízení motoru
9. Detektor hrany

Důležité vzorce

- Rozsah 8bit unsigned: 0—255
- Rozsah 8bit signed: -128 až 127
- Přetecení: $\text{result mod } 2^n$