

# LSP 考试 2025 年 6 月 19 日

## 考试信息

- 日期: 2025 年 6 月 19 日
- 语言: 捷克语
- 类型: 标准考试
- 已核对 PDF 官方答案

## 第 1 题 - RS 锁存器仿真 (RS Latch Simulation) (5 分)

题目: 输入 A、B、C 在时间 t0 到 t4 的值如图所示。写出 X 和 Y 输出的值。[English] Inputs A, B, C had values shown in the figure at times t0 to t4. Write the values of X and Y outputs.

输入序列:

```
A = 0 | 1 | 0 | 1 | 1
B = 1 | 0 | 1 | 1 | 1
C = 1 | 0 | 1 | 1 | 0
    t0  t1  t2  t3  t4
```

官方参考答案 (Official Answer):

```
X = 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Y = 1 | 0 | 1 | 1 | 0
```

解题步骤: 1. t0: A=0, B·C=1 → Set 触发, Y 保持或变化 2. t1: A=1 → Reset 触发 3. t2: A=0, B·C=1 → Set 4. t3: A=1, B·C=1 → 冲突, 看优先级 5. t4: A=1, B·C=0 → Reset 持续

注意: 需要根据考卷上的具体电路图来分析!

## 第 2 题 - Shannon 展开 (Shannon Expansion) (6 分)

题目: 将第 1 题电路的函数  $X=f(A,B,C,X)$  用 Shannon 展开分解为:  $X=(\text{not } X \text{ and } f_0(A,B,C)) \text{ or } (X \text{ and } f_1(A,B,C))$ 。[English] Decompose the function  $X=f(A,B,C,X)$  from question 1 into the form  $X=(\text{not } X \text{ and } f_0(A,B,C)) \text{ or } (X \text{ and } f_1(A,B,C))$  using Shannon expansion.

官方参考答案 (Official Answer) - 卡诺图:

f0:	B			
	A	0	1	
C 0	0	0	1	0
1	0	0	0	0

f1:	B			
	A	0	1	
C 0	0	0	0	1
1	0	0	0	0

做题方法: 1. 从电路推导  $X = f(A, B, C, X)$  2. 令  $X=0$  求  $f$ , 令  $X=1$  求  $f$  3. 用卡诺图表示结果 (必须!)

假设电路表达式为  $X = \text{NOR}(A, Y)$  且  $Y = \text{NOR}(B \cdot C, X)$ :

将 Y 代入:  $X = \text{NOT}(A \text{ OR } Y) = \text{NOT}(A \text{ OR } \text{NOT}(B \cdot C \text{ OR } X))$

对 X 展开: - 当  $X=0$  时:  $f(A,B,C) = \text{NOT}(A \text{ OR } \text{NOT}(B \cdot C \text{ OR } 0)) = \text{NOT}(A \text{ OR } \text{NOT}(B \cdot C)) = \text{NOT } A \cdot (B \cdot C)$  - 当  $X=1$  时:  $f(A,B,C) = \text{NOT}(A \text{ OR } \text{NOT}(B \cdot C \text{ OR } 1)) = \text{NOT}(A \text{ OR } 0) = \text{NOT } A$

Shannon 展开结果:

$$X = (\text{NOT } X \text{ AND } f(A, B, C)) \text{ OR } (X \text{ AND } f(A, B, C))$$

其中：

$$f = \text{NOT } A \text{ AND } B \text{ AND } C$$

$$f = \text{NOT } A$$

考试技巧：先从电路推导  $X=f(A,B,C,X)$  的完整表达式，再分别令  $X=0$  和  $X=1$  化简。

### 第 3 题 - 等价逻辑函数 (Equivalent Logic Functions) (4 分)

题目：勾选所有与其他函数等价的逻辑函数。[English] Check all logic functions that have another equivalent function here.

y1 <= (A or B) and (not A or C);  
y2 <= B or (A and C and B) or (not A and B and D);  
y3 <= (not A and B) or (A and not B) or (C and B);  
y4 <= (C and B) or (not A xor not B);

AI 参考解析 (AI Solution):

解题方法：用布尔代数化简或真值表 (Boolean Algebra / Truth Table)

化简 y1:

$$\begin{aligned} y1 &= (A + B)(\bar{A} + C) \\ &= A\bar{A} + AC + B\bar{A} + BC \\ &= AC + \bar{A}B + BC \quad (A\bar{A} = 0) \end{aligned}$$

化简 y2:

$$\begin{aligned} y2 &= B + ABC + \bar{A}BD \\ &= B(1 + AC + \bar{A}D) \\ &= B \quad (1 + x = 1) \end{aligned}$$

化简 y3:

$$\begin{aligned} y3 &= \bar{A}B + AB + CB \\ &= A\bar{B} + CB \quad (\text{异或 XOR}) \end{aligned}$$

化简 y4:

$$\begin{aligned} y4 &= CB + (\bar{A} \bar{B}) \\ &= CB + (\bar{A} \bar{B}) \quad (\bar{A} \bar{B} = A \bar{B}) \\ &= CB + \bar{A}B + AB \end{aligned}$$

比较结果：-  $y1 = AC + \bar{A}B + BC$  -  $y2 = B$  -  $y3 = \bar{A}B + AB + CB = A\bar{B} + CB$  -  $y4 = CB + \bar{A}B + AB = A\bar{B} + CB$

答案：y3 y4 (两者等价)

考试技巧：- 使用  $\bar{A}B = A\bar{B}$  这个恒等式 - 若表达式复杂，可画卡诺图 (Karnaugh Map) 验证

### 第 4 题 - 8 位寄存器运算 (8-bit Register Arithmetic) (2 分)

题目：将某运算结果的低位存入 1 字节寄存器，作为 8 位数的十进制值是多少？[English] If we store the lower bits of an operation result into a 1-byte register, what decimal value will it hold as an 8-bit number?

答案格式：- a) unsigned: ? - b) signed: ?

### AI 参考解析 (AI Solution):

**8 位寄存器运算原理 (8-bit Arithmetic):** - 8 位无符号范围:  $0 \sim 255$  - 8 位有符号范围:  $-128 \sim 127$  (补码表示)  
- 溢出处理:  $\text{result} \bmod 256$

**通用解题步骤:** 1. 计算原始结果  $R$  2. 无符号值  $= R \bmod 256$  3. 有符号值: 若  $R \bmod 256 < 128$ , 则有符号值  $= (R \bmod 256)$  - 256

**常见例题:** | 运算 | 结果 |  $\bmod 256$  | unsigned | signed | |---|---|---|---|---| |  $255+253+251$  |  $759$  |  $247$  |  $247$  |  $-9$  | |  $128+128$  |  $256$  |  $0$  |  $0$  |  $0$  | |  $100+100+100$  |  $300$  |  $44$  |  $44$  |  $44$  |

### 补码转换公式 (Two's Complement):

若  $\text{unsigned\_val} < 128$ :  
 $\text{signed\_val} = \text{unsigned\_val}$   
否则:  
 $\text{signed\_val} = \text{unsigned\_val} - 256$

注意: 题目需要具体运算表达式才能计算, 请根据考题给出的数值代入上述方法。

## 第 5 题 - Moore/Mealy 自动机定义 (Finite State Machine Definition) (3 分)

题目: 补全定义——必须数学上精确! [English] Complete the definition - it must be mathematically precise!

定义: Automat Moore (Mealy) je uspořádaná šestice  $M = \langle X, S, Z, \delta, \lambda, s \rangle$

- $X$  是有限输入字母表 / is a finite input alphabet
- $S$  是有限状态集合 / is a finite set of states
- $Z$  是有限输出字母表 / is a finite output alphabet
- $\delta$  是状态转移函数 / is the state transition function: Moore:  $S \times X \rightarrow S$ , Mealy:  $S \times X \rightarrow S$
- $\lambda$  是输出函数 / is the output function: Moore:  $S \rightarrow Z$ , Mealy:  $S \times X \rightarrow Z$
- $s$  是初始状态 / is the initial state

### AI 参考解析 (AI Solution):

**Moore 与 Mealy 自动机的关键区别 (Key Differences):**

特性	Moore	Mealy
输出函数	$S \rightarrow Z$	$S \times X \rightarrow Z$
输出依赖	仅状态	状态 + 输入
输出时机	状态变化后	输入到达时
状态数量	通常更多	通常更少

### 完整定义 (Complete Definition):

Moore 自动机:  $M = \langle X, S, Z, \delta, \lambda, s \rangle$   
:  $S \times X \rightarrow S$  (状态转移函数)  
:  $S \rightarrow Z$  (输出仅取决于当前状态)

Mealy 自动机:  $M = \langle X, S, Z, \delta, \lambda, s \rangle$   
:  $S \times X \rightarrow S$  (状态转移函数)  
:  $S \times X \rightarrow Z$  (输出取决于当前状态和输入)

记忆口诀: - Moore = “More states” → 输出只看状态 - Mealy = “More efficient” → 输出看状态 + 输入

考试重点: 必须精确写出  $\delta$  和  $\lambda$  的定义域和值域!

## 第 6 题 - 加法器设计 (Incrementer Design) (7 分)

题目：加法器可以不用全加器，用门电路更简单地实现。画出由门组成的电路图。[English] The adder can be implemented much simpler using gates without a full adder. Draw its schematic composed of gates.

**AI 参考解析 (AI Solution):**

**+1 加法器 (Incrementer) 的设计原理:**

对于  $n$  位 +1 加法器，无需全加器，只需 XOR 和 AND 门:


**公式推导 (Formula Derivation):**

$$\begin{aligned} s_0 &= x_0 \oplus 1 = \text{NOT } x_0 \\ s_1 &= x_1 \oplus x_0 \\ s_2 &= x_2 \oplus (x_1 \cdot x_0) \\ s_3 &= x_3 \oplus (x_2 \cdot x_1 \cdot x_0) \\ &\vdots \\ s_n &= x_n \oplus (x_{n-1} \cdot x_{n-2} \cdot \dots \cdot x_0) \end{aligned}$$

**进位输出 (Carry Out):**

$$\text{Cout} = x_{n-1} \cdot x_{n-2} \cdot x_{n-3} \cdot \dots \cdot x_0 \quad (\text{当所有位都为1时产生进位})$$

**4 位 +1 加法器电路图:**

 

所需门电路：- 1 个 NOT 门 (或 XOR 门接 VCC) - 3 个 XOR 门 - 3 个 AND 门 (级联结构)

考试技巧：记住模式  $s_i = x_i \oplus \text{XOR}(\text{进位链})$ ，进位链是所有低位的 AND

## 第 7 题 - VHDL 位操作 (VHDL Bit Manipulation) (7 分)

题目：用并发 (concurrent) VHDL 代码最优地描述图中电路，不使用顺序语句。整个架构只用一条语句可得满分，每多一条扣 1 分。[English] Optimally describe the circuit in the figure using concurrent VHDL code without sequential statements. Full points for using only one statement in the architecture block; one point deducted for each additional statement.

```

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity Test20250619q7 is
    port(x: in std_logic_vector(3 downto 0);
         y: out std_logic_vector(3 downto 0));
end entity;
architecture rtl of Test20250619q7 is
begin
    -- 填写代码
end architecture rtl;

```

### AI 参考解析 (AI Solution):

常见单行 VHDL 解答模式 (Common Single-Statement Patterns):

#### 1. Gray 码转换器 (Gray Code Converter):

```
y <= ('0' & x(3 downto 1)) xor x;
```

解释: 右移一位后与原值异或 = Binary to Gray

#### 2. 位翻转 (Bit Reversal):

```
y <= x(0) & x(1) & x(2) & x(3);
```

#### 3. 循环左移 (Rotate Left):

```
y <= x(2 downto 0) & x(3);
```

#### 4. 循环右移 (Rotate Right):

```
y <= x(0) & x(3 downto 1);
```

#### 5. 取反 (Invert):

```
y <= not x;
```

#### 6. 符号扩展 (Sign Extension):

```
y <= (others => x(3)); -- 全部填充符号位
```

**VHDL 操作符优先级 (Operator Precedence):** | 优先级 | 操作符 | |——|——| | 最高 | not, abs | | | \*, /, mod, rem | | | +, -, & | | | =, /=, <, >, <=, >= | | | and, or, xor, nand, nor, xnor |

考试技巧: 观察电路输入输出关系, 找出位操作模式 (移位、异或、拼接等)

## 第 8 题 - VHDL 电路分析 (VHDL Circuit Analysis) (7+1 分)

题目: 根据以下代码, 使用门、多路选择器、+1 加法器、比较器和 DFF 寄存器的符号画出方框图。[English] Draw the block diagram for the circuit described by the following code, using symbols for gates, multiplexor, +1 adder, comparator, and DFF registers.

### AI 参考解析 (AI Solution):

VHDL 到方框图的映射规则 (VHDL to Block Diagram Mapping):

VHDL 代码	对应元件
if rising_edge(clk)	DFF 寄存器 (D Flip-Flop)
when...else / with...select	多路选择器 (MUX)
x + 1	+1 加法器 (Incrementer)
x = y / x < y	比较器 (Comparator)

VHDL 代码	对应元件
and/or/not	逻辑门 (Logic Gates)

常见电路模式识别:

### 1. 计数器 (Counter):

```
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        if cnt = MAX then cnt <= 0;
        else cnt <= cnt + 1;
        end if;
    end if;
end process;
```

元件: DFF + +1 加法器 + 比较器 + MUX

### 2. 移位寄存器 (Shift Register):

```
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        reg <= reg(N-2 downto 0) & din;
    end if;
end process;
```

元件: 级联 DFF

### 3. 状态机 (FSM):

```
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        state <= next_state;
    end if;
end process;
```

元件: DFF (状态寄存器) + 组合逻辑

**画图步骤 (Drawing Steps):** 1. 找出所有时序元件 (有 rising\_edge 的信号) → 画 DFF 2. 识别算术运算 → 画加法器/比较器 3. 识别选择结构 → 画 MUX 4. 连接所有元件, 标注信号名

注意: 具体答案需要看题目给出的 VHDL 代码

## 第 9 题 - 分支预测 (Branch Prediction) (8 分)

**非考点提示 (Not on Exam):** 根据 2026 年 1 月考试说明, 分支预测器本次不考, 可战略性跳过。

**题目:** C 程序处理某数据。假设 for 循环编译为 do-while 形式, 处理器使用以下预测器, 计算分支预测错误次数。**[English]** A C program processes data. Assuming the for-loop is compiled as do-while and the processor uses the following predictors, calculate the number of branch mispredictions.

**答案:** - 1 位预测器 (初始 NT) : misses = ? - 2 位预测器 (初始 WT) : misses = ?

**AI 参考解析 (AI Solution):**

**分支预测器原理 (Branch Predictor Principles):**

**1 位预测器 (1-bit Predictor):** - 状态: T (Taken) 或 NT (Not Taken) - 规则: 预测错误就翻转状态 - 初始 NT: 第一次跳转必错

**2 位预测器 (2-bit Saturating Counter):** | 状态 | 预测 | T 时 | NT 时 | |——|——|——| | ST (Strongly Taken) | T | ST | WT | | WT (Weakly Taken) | T | ST | WN | | WN (Weakly Not-Taken) | NT | WT | SN | | SN (Strongly Not-Taken) | NT | WN | SN |

常见循环模式分析:

外循环 N 次, 内循环 M 次:

```
for (i=0; i<N; i++)          // 外循环: N 次 T + 1 次 NT
    for (j=0; j<M; j++)      // 内循环: 每轮 M 次 T + 1 次 NT, 共 N 轮
```

**1 位预测器 miss 计算:** - 外循环: 首次入循环 miss + 最后退出 miss = 2 次 - 内循环: 每轮首次 miss + 每轮退出 miss =  $N \times 2$  次 - 总计: **2 + 2N 次 miss**

**2 位预测器 (初始 WT) miss 计算:** - 外循环: 最后退出 miss = 1 次 - 内循环: 每轮退出从 ST→WT 不算 miss, 最后退出才 miss - 规律: 内循环每轮退出时 1 次 miss - 总计: **1 + N 次 miss** (约为 1 位的一半)

典型例题:  $i < 5, j < 2000$  - 1 位:  $2 + 2 \times 5 = 12$  次 miss - 2 位:  $1 + 5 = 6$  次 miss

查找最小值程序分析:

```
for (i=1; i<n; i++)
    if (a[i] < min) min = a[i];    // 条件分支
```

- 外循环: 同上
- if 分支: 取决于数据, 平均约  $\log(n)$  次更新

考试技巧: 画出预测器状态转移图, 逐次跟踪预测结果

---