

LSP zkouška — 14. června 2024 (vcčetně oficiálních odpovědí)

CVUT FEL (CVUT) – České vysoké učení technické v Praze | Czech Technical University in Prague

中文版 | English | Čeština

Ověřeno podle oficiálních odpovědí v PDF

Informace o zkoušce

- Datum: 2024年6月14日
- Jazyk: 捷克语
- Obsahuje oficiální odpovědi

Úloha 1 – RS锁存器仿真 (RS Latch Simulation) (4分)

Zadání: 给定输入A, B, C在时间t0–t4的值, 写出X和Y输出的值 [English] Given inputs A, B, C values at times t0–t4, write the values of X and Y outputs

Vstupní sekvence:

A	=	0		0		1		1		0
B	=	1		0		1		1		1
C	=	1		0		0		1		1
		t0		t1		t2		t3		t4

Oficiální odpověď' (Official Answer): – X = 11001 (t0=1, t1=1, t2=0, t3=0, t4=1) – Y = 01100 (t0=0, t1=1, t2=1, t3=0, t4=0)

Doplňující poznámky: t0时B·C=1触发Set, t2时A=1触发Reset

Úloha 2 – Shannon展开 (Shannon Expansion) (6分)

Zadání: 将 $X=f(A,B,C,X)$ 分解为Shannon展开形式 [English] Decompose $X=f(A,B,C,X)$ using Shannon expansion

Doplňující poznámky: 使用卡诺图 (Karnaugh Map) 分别求 f_0 和 f_1

Úloha 3 – 等价逻辑函数 (Equivalent Logic Functions) (4分)

Zadání: 勾选所有具有等价函数的逻辑函数 [English] Check all logic functions that have an equivalent function

y1 <= ((not A or C) and B and not D) or (A and D);
y2 <= ((B and (not A or C)) or D) and (A or not D);
y3 <= (A or C or D) and (A or B) and (not D or C);
y4 <= (((not A and not D) or (A and C)) and B) or (A and D);

Oficiální odpověď: y1 = y4

Doplňující poznámky: 复杂表达式可用真值表或卡诺图验证

Úloha 4 – 8位加法器运算 (8-bit Adder Arithmetic) (2分)

Zadání: 255+253+251在8位加法器上的结果 [English] Result of 255+253+251 on an 8-bit adder

Výpočet: $-255+253+251 = 759 - 759 \bmod 256 = 247$

Oficiální odpověď: – a) unsigned: 247 – b) signed: -9 (Two's Complement: 247 – 256)

Doplňující poznámky: 8位signed范围: -128~127

Úloha 5 – -1加法器VHDL (Decrementer in VHDL) (4分)

Zadání: 识别电路并用VHDL描述 [English] Identify the circuit and describe in VHDL

Oficiální odpověď:

```
y <= x - 1;  -- Decrementer (-1 Adder)
```

名称: -1加法器 (减法器 / Decrementer)

Doplňující poznámky: 减1器可用NOT后+1实现: $y = \text{NOT } x + 1 - 1 = \text{NOT } x$

Úloha 6 – 用NOR门实现XOR (XOR using NOR Gates) (6分)

Zadání: 仅使用2输入NOR门创建XOR门 [English] Create XOR gate using only 2-input NOR gates

Doplňující poznámky: 需要4个NOR门, 运用De Morgan定理

Úloha 7 – 异步总线时序 (Asynchronous Bus Timing) (4分)

Zadání: 完成RDY-ACK异步总线通信的信号和波形 [English] Complete the RDY-ACK asynchronous bus communication signals and waveforms

Doplňující poznámky: 四相握手协议 (Four-Phase Handshake): 1. Master置RDY=1 2. Slave检测RDY, 置ACK=1 3. Master检测ACK, 置RDY=0 4. Slave检测RDY=0, 置ACK=0

Úloha 8 – 分支预测器和Cache (Branch Prediction & Cache) (10分)

Zadání: 分析以下程序的分支预测和Cache行为 [English] Analyze branch prediction and cache behavior for the following program

```
int i, j; double pole[2000];
for (i=0; i<5; i++) {
    for (j=0; j<2000; j++) pole[j]++;
}
```

A) 分支预测器 (Branch Predictor)

Oficiální odpověď: – 1位预测器 (初始NT) : 12次miss – 2位预测器 (初始WT) : 6次miss

Doplňující poznámky: – 外循环5次 + 内循环5×2000次 – 1位: 每循环2次miss → $2 + 5 \times 2 = 12$ – 2位: 每循环1次miss → $1 + 5 \times 1 = 6$

B) Cache Miss计算 (Cache Miss Calculation)

Oficiální odpověď: – Cache miss数 = $2000/4 = 500$ 次miss

Doplňující poznámky: – 每块4字 = 4个double (假设64位系统) – 2000个元素 / 4个/块 = 500次miss

Úloha 9 – VHDL代码分析 (VHDL Code Analysis) (10分)

Zadání: 分析代码并画出电路 [English] Analyze the code and draw the circuit

Doplňující poznámky: 识别时序元件 (DFF) 和组合逻辑

Shrnutí

重要答案速记

题号	类型	答案
1	RS仿真	X=00110, Y=10001
3	等价函数	$y1=y4$
4	8位运算	unsigned:247, signed:-9
5	电路识别	-1加法器 (Decrementer)
8A	分支预测	1位:12, 2位:6
8B	Cache	500次miss