

Zkouska LSP 2023-06-23

Course: B0B35LSP – Logické systémy a procesory | BE5B35LSP – Logic Systems and Processors **University:** CVUT FEL (CVUT) – České vysoké učení technické v Praze | Czech Technical University in Prague **Keywords:** LSP, Exam, Zkouska, 2023-06-23, Shannon expansion, branch predictor, cache, VHDL

[CN Version](#) | [EN Version](#) | [CZ Version](#)

Zkouska LSP 2023-06-23

AI odvozená verze – V PDF nejsou oficiální odpovědi; níže jsou odvozené poznámky/rěšení.

Informace o zkoušce

- Datum: 2023-06-23
 - Jazyk: čeština
 - Obsahuje statistické grafy
-

Úloha 1 – Simulace RS záchyty (4 b)

Zadání: Pro dané hodnoty vstupů A, B, C v časech t_0 – t_4 určete výstupy X a Y.

Vstupní posloupnost:

A =	1	1	0	0	0
B =	0	1	1	1	0
C =	0	0	0	1	1
	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4

AI odvozená odpověď: – t_0 : $A=1 \rightarrow$ Reset, $X=0$, $Y=1$ – t_1 : $A=1$, $B \cdot C=0 \rightarrow$ Reset drží, $X=0$, $Y=1$ – t_2 : $A=0$, $B \cdot C=0 \rightarrow$ držení – t_3 : $A=0$, $B \cdot C=1 \rightarrow$ Set, $X=1$, $Y=0$ – t_4 : $A=0$, $B \cdot C=0 \rightarrow$ držení – Hypotéza: **$X=00011$, $Y=11100$** (ověřte dle skutečného schématu)

Úloha 2 – Shannonův rozklad (6 b)

Zadání: Rozložte $X = f(A, B, C, X)$ do tvaru:

$$X = (\overline{X} \wedge f_0(A, B, C)) \vee (X \wedge f_1(A, B, C))$$

Úloha 3 –Ekvivalentní logické funkce (4 b)

Zadání: Zaskrtněte všechny logické funkce, které jsou ekvivalentní:

```
y1 <= B or (not A and B and D) or (A and B and C);  
y2 <= (B and D) or (D and not A) or (A and not D);  
y3 <= (A or D) and (B or D or not A);  
y4 <= (not A xor not D) or (B and D);
```

Úloha 4 –VHDL funkce (průměr AS7) (6 b)

Zadání: Napište VHDL funkci pro výpočet zaokrouhleného celocíselného průměru pole typu AS7. Požadavek: co nejrychlejší hardwarová realizace.


```
type AS7 is array(0 to 6) of integer range -2**15 to 2**15-1;  
  
function meanAS7(x: AS7) return integer is  
    variable sum : integer;  
begin  
    sum := x(0) + x(1) + x(2) + x(3) + x(4) + x(5) + x(6);  
    return (sum + 3) / 7; -- +3 pro zaokrouhlení  
end function;
```

Tipy na optimalizaci: – paralelní scítání (adder tree) – vyhnout se dělení (nahradit násobením/posuvem) – $7 \approx 2^3 - 1$ lze využít

Úloha 5 –Realizace multiplexoru (8 b)

Zadání: Realizujte daný multiplexor pouze pomocí hradel AND, NAND, OR, NOR a invertorů.

Symbolicky:

 

Rovnice:

$$q = (\text{not } a1 \text{ and not } a0 \text{ and } x) \text{ or } (\text{not } a1 \text{ and } a0 \text{ and } y) \text{ or } (a1 \text{ and } z)$$

Zjednodusění:

$$q = (\text{not } a1 \text{ and } ((\text{not } a0 \text{ and } x) \text{ or } (a0 \text{ and } y))) \text{ or } (a1 \text{ and } z)$$

Úloha 6 –VHDL popis multiplexoru (6 b)

Zadání: Popište obvod z Úlohy 5 co nejjednodušěji ve VHDL.

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
entity yyy is
  port(x, y, z, a1, a0: in std_logic;
        q: out std_logic);
end entity;
architecture dataflow of yyy is
begin
  q <= z when a1='1' else
        y when a0='1' else
        x;
end architecture;
```

Úloha 7 –Prediktor skoků (6 b)

Poznámka (není zkoušeno): Podle poznámek k roku 2026 se výpočty prediktoru skoků netestují; lze přeskocit.

Zadání: Program v C hledá minimum v poli. Předpokládejte, že `for` je přeložen jako `do-while`. Spočítejte počet chybných predikcí.

```
int data[] = { 0, 1, 2, 3, 4, -5, -6, -7, 8, 9 };
int min = INT_MAX;
for (int i = 0; i < sizeof(data)/sizeof(int); i++)
{
  if (data[i] < min) min = data[i];
}
```

Místa pro odpověď: – 1bitový prediktor (pocátečně Not-Taken): misses = ? – 2bitový prediktor (pocátečně Weakly Taken): misses = ?

Úloha 8 –Výpočet cache (10 b)

Poznámka (není zkoušeno): Podle poznámek k roku 2026 se výpočty cache missů netestují; lze přeskocit.

Zadání: 32bit procesor, cache 128 B, 2-way set associative, délka řádku 1 slovo, LRU. Sekvence přístupů: 0x14, 0x94, 0x14, 0x94, 0x114, 0x14

Parametry cache: – Slovo = 4 bajty – Řádek 1 slovo = 4 bajty – 128 B / 4 B = 32 řádků – 2-way: 32 / 2 = 16 sad – Rozklad adresy: – Offset: 2 bity – Index sady: 4 bity – Tag: zbytek

Úloha 9 –Bonus: 3bitový Johnsonův čítač(10 b)

Zadání: Implementujte 3bitový synchronní Johnsonův čítač. – RESET='1'→ Q="000" – DN=0
dopředu: 000,001,011,111,110,100,000...– DN=1 dozadu

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
entity JC3 is
    port (clk, DN, RESET: in std_logic;
          Q: out std_logic_vector(2 downto 0));
end entity;
architecture rtl of JC3 is
    signal q_int : std_logic_vector(2 downto 0) := "000";
begin
    process(clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if RESET = '1' then
                q_int <= "000";
            elsif DN = '0' then
                q_int <= q_int(1 downto 0) & (not q_int(2));
            else
                q_int <= (not q_int(0)) & q_int(2 downto 1);
            end if;
        end if;
    end process;
    Q <= q_int;
end architecture;
```

Shrnutí témat

Hlavní okruhy

1. Simulace RS záchytu
2. Shannonův rozklad
3. Ekvivalentní logické funkce
4. VHDL funkce (rychlý průměr)
5. Realizace multiplexoru
6. VHDL popis multiplexoru
7. Prediktor skoků
8. Výpočet cache (2-way)
9. Johnsonův čítač