

LSP Final Exam - 2015 年 1 月 7 日

AI 推演版本 - 以下为解析参考

题目 1: 电路真值表与卡诺图

题目: 根据给定的电路图, 创建真值表。将输出 Y、Z 按 YZ 顺序写入卡诺图。[English] Create a truth table based on the given circuit diagram. Write outputs Y, Z into the Karnaugh map in YZ order.

输入: A, B, C, D, E

输出: Y, Z

YZ	AB
00	01 10 11

题目 2: 香农展开分解

题目: 将函数 $Q := f(A, B, C, D)$ 分解为以下形式: [English] Decompose the function $Q := f(A, B, C, D)$ into the following form:

$$Q = f(A, B, C, D) := (A \text{ or } B) \text{ and } (((A \text{ and not } B) \text{ xor } (D \text{ and not } A)) \text{ or } (C \text{ and not } D))$$

分解为:

$$Q = C \cdot D \cdot f_0(A, B) + C \cdot D \cdot f_1(A, B) + C \cdot D \cdot f_2(A, B) + C \cdot D \cdot f_3(A, B)$$

写出 f_0, f_1, f_2, f_3 的卡诺图。

答案

f0	A=0	A=1
B=0	0	1
B=1	0	0

f1	A=0	A=1
B=0	1	1
B=1	1	0

f2	A=0	A=1
B=0	0	1
B=1	0	1

f3	A=0	A=1
B=0	0	1
B=1	0	0

题目 3: 等价逻辑函数 常考

题目: 标记所有与其他函数等价的逻辑函数: [English] Mark all logic functions that are equivalent to other functions:

```
f1 <= (A xor C) or (A and not C);
f2 <= (B or C) and (not A or B or C);
f3 <= ((C and not B) or (B and A));
f4 <= (A or C) and (not A or not C);
f5 <= (A and not B) xor (A and C);
f6 <= (A and not C) or (C and not A);
```

解题方法

用卡诺图分别画出每个函数, 找出相同的!

题目 4: RS 锁存器电路仿真 常考

题目: 输入 A, B, C 在时刻 t0, t1, t2, t3 的值如下, 写出 X 和 Y 输出值。[English] Given inputs A, B, C values at times t0, t1, t2, t3 as shown, write the X and Y output values.

```
A = ..0..|..1..|..1..|..1..|
B = ..0..|..0..|..0..|..1..|
C = ..1..|..1..|..0..|..0..|
```

t0 t1 t2 t3

X = ____|____|____|____|

假设输入变化之间的间隔足够长, 可以忽略门延迟。

题目 5: 香农展开 常考

题目: 将题目 4 中的函数 $X=f(A,B,C,X)$ 分解为: [English] Decompose the function $X=f(A,B,C,X)$ from question 4 into:

$X = (\text{not } X \text{ and } f_0(A,B,C)) \text{ or } (X \text{ and } f_1(A,B,C))$

写出 f_0 和 f_1 的卡诺图。

题目 6: VHDL 移位寄存器

题目: 补全 VHDL 程序, 创建 100 位移位寄存器。[English] Complete the VHDL program to create a 100-bit shift register.

- q 输出是 d 输入延迟 100 个 clk 时钟脉冲
- 寄存器由同步信号 sclrn='0' 清零
- 使用最短代码 (提示: 最短代码不包含循环)

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity pos100 is port (clock, d, sclrn : in std_logic; q: out std_logic) end pos100;
```

-- 在此补全代码

```
architecture rtl of pos100 is
    signal reg : std_logic_vector(99 downto 0);
```

```
begin
  process(clock)
  begin
    if rising_edge(clock) then
      if sclrn = '0' then
        reg <= (others => '0');
      else
        reg <= d & reg(99 downto 1);
      end if;
    end if;
  end process;
  q <= reg(0);
end rtl;
```

知识点总结

1. 真值表与卡诺图 - 电路分析
2. 香农展开 - 函数分解技术
3. 等价逻辑函数 - 用卡诺图判断
4. RS 锁存器仿真 - 时序分析
5. VHDL 编程 - 移位寄存器设计