

LSP 考试 2022 年 1 月 24 日 (英文版)

AI 推演版本 - 本试卷 PDF 无官方答案, 以下为推演解析

考试信息

- 日期: 2022 年 1 月 24 日
- 语言: 捷克语/英语双语
- 总分: 50 分 (第一部分 25 分 >8 + 第二部分 25 分 >8)

第 1 题 - Shannon 展开 (6 分)

题目: 将电路的 $X, Y=f(A, B, C)$ 函数用 Shannon 展开分解为: **[English]** Decompose the circuit functions $X, Y=f(A, B, C)$ using Shannon expansion into:

$$X, Y = (\overline{C} \wedge f_0(A, B)) \vee (C \wedge f_1(A, B))$$

将 f 和 f 写成卡诺图

分别为 X 和 Y 各画两个卡诺图:

X 的 f0=		A		X 的 f1=		A
	0	1			0	1

$$\begin{array}{cc} B & 0 \\ & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{cc} B & 0 \\ & 1 \end{array}$$

Y的f0= A Y的f1= A

0 1 0 1

$$\begin{array}{cc} B & 0 \\ & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{cc} B & 0 \\ & 1 \end{array}$$

第 2 题 - 有符号/无符号运算 (4 分)

题目：在 8 位加法器上执行 $96+97+98+99$ ，结果作为 8 位数的十进制值是多少？**[English]** Perform $96+97+98+99$ on an 8-bit adder, what is the decimal value of the result as an 8-bit number?

计算: $-96+97+98+99 = 390 - 390 \bmod 256 = 134$

答案: - a) unsigned (无符号): 134 - b) signed (二进制补码有符号): $134 - 256 = -122$

第 3 题 - 1:4 解复用器设计 (10 分)

题目: 画出 1:4 解复用器的逻辑电路图 [English] Draw the logic circuit diagram of a 1:4 demultiplexer

符号:

	y1	y0
Data	0	x0
	1	x1
	2	x2
	3	x3

逻辑方程:

```
x0 = Data and (not y1) and (not y0)
x1 = Data and (not y1) and y0
x2 = Data and y1 and (not y0)
x3 = Data and y1 and y0
```

第 4 题 - RS 锁存器仿真 (5 分)

题目: 给定输入 A, B, C 在时间 t0-t4 的值, 写出 X 和 Y 输出的值 [English] Given inputs A, B, C values at times t0-t4, write the values of X and Y outputs

输入序列:

```
A = 1 | 0 | 1 | 0 | 1
B = 0 | 0 | 1 | 0 | 0
C = 0 | 1 | 0 | 0 | 0
    t0  t1  t2  t3  t4
```

第 5 题 - VHDL 代码 RTL 分析 (10 分)

题目: 画出以下 VHDL 代码的 RTL 视图, 并正确命名该电路 [English] Draw the RTL view of the following VHDL code and correctly name the circuit

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
entity XXX is port(a, b : in std_logic; c : out std_logic); end entity;
architecture beh of XXX is
begin
  process (a,b)
    variable d:std_logic:='0';
    variable e:integer range 0 to 25:=0;
  begin
    if b='0' then
      e:=0; d:='0';
    elsif rising_edge(a) then
      if e<25 then
        e:=e+1;
      else
        e:=0; d:=not d;
      end if;
    end if;
    c<=d;
  end process;
end architecture;
```

功能分析: - b='0'是异步复位 - a 的上升沿触发 - 计数到 25 后输出翻转 - 名称: **26 分频器** (Frequency Divider by 26)

RTL 视图包含: - 5 位计数器 (0-25) - 比较器 (e < 25, e = 25) - D 触发器 (存储 d) - 异步复位逻辑

第 6 题 - 解复用器 VHDL 描述 (5 分)

题目: 用最简单的方式描述第 3 题的解复用器 [English] Describe the demultiplexer from question 3 in the simplest way

```

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
entity yyy is
  port(Data: in std_logic;
        y: in std_logic_vector(1 downto 0);
        x: out std_logic_vector(3 downto 0));
end entity;
architecture dataflow of yyy is
begin
  x <= (others => '0');
  x(to_integer(unsigned(y))) <= Data;
end architecture;

```

第 7 题 - 16 分频器设计 (5 分)

题目：在未完成的电路中添加最少元件，创建 CLK 的同步 16 分频器（使用 +1 加法器） [English] Add minimum components to the incomplete circuit to create a synchronous divide-by-16 of CLK (using +1 adder)

设计思路：

CLK > +1 加 法 器 > 4 个 DFF > DIV16

- 4 位计数器 (0-15 循环)
 - DIV16 = Q3 (最高位)
 - 每 16 个时钟周期完成一次
-

第 8 题 - 电机控制电路 (5 分)

题目：设计电路：按一次双极按钮开启电机，再按关闭。上电后电机必须关闭。 [English] Design a circuit: press a double-pole button once to start motor, press again to stop. Motor must be off after power-up.

关键组件： - DFF 触发器 - 异步清零（上电复位） - 继电器驱动 - 防抖动电路

第 9 题 - 附加题：边沿检测器 (10 分)

题目：当 D 输入改变值时，Y 输出一个时钟周期的'1'。RESET 是同步复位。 [English] When D input changes value, Y outputs '1' for one clock cycle. RESET is synchronous reset.

```

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
entity Edges is
  port (clk, Reset, D : in std_logic; Y: out std_logic);
end entity;
architecture rtl of Edges is
  signal D_prev : std_logic := '0';
begin
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if Reset = '1' then
        D_prev <= '0';
        Y <= '0';

```

```

        else
            if D /= D_prev then
                Y <= '1';
            else
                Y <= '0';
            end if;
            D_prev <= D;
        end if;
    end if;
end process;
end architecture;

```

知识点总结

本次考试重点

1. Shannon 展开 (双输出)
2. 8 位有符号/无符号运算 (重要: $390 \bmod 256$)
3. 1:4 解复用器设计
4. RS 锁存器仿真
5. VHDL 代码 RTL 分析 (分频器识别)
6. 解复用器 VHDL 描述
7. 16 分频器设计
8. 电机控制电路
9. 边沿检测器设计

重要公式

- 8 位无符号范围: 0-255
- 8 位有符号范围: -128 to 127
- 溢出处理: $\text{result} \bmod 2^n$