

2025-06-19 LSP Exam Solution / Řešení zkoušky / 考试解析

Course: B0B35LSP – Logické systémy a procesory | BE5B35LSP – Logic Systems and Processors **University:** CVUT FEL (CTU) – Czech Technical University in Prague **Keywords:** Zkouška, Exam, Test, Solutions, Vysledky, Answers, K-Map, RS Latch, Pipeline

CN Version | EN Version | CZ Version

LSP考试 2025年6月19日

考试信息

- 日期: 2025年6月19日
- 语言: 捷克语
- 类型: 标准考试
- 已核对PDF官方答案

第1题 – RS锁存器仿真 (RS Latch Simulation) (5分)

题目: 输入A、B、C在时间t0到t4的值如图所示。写出X和Y输出的值。 **[English]** Inputs A, B, C had values shown in the figure at times t0 to t4. Write the values of X and Y outputs.

输入序列:

A	=	0		1		0		1		1
B	=	1		0		1		1		1
C	=	1		0		1		1		0
		t0		t1		t2		t3		t4

官方参考答案 (Official Answer):

X	=	0		0		0		0		1
Y	=	1		0		1		1		0

解题步骤: 1. **t0:** A=0, B·C=1 → Set触发, Y保持或变化 2. **t1:** A=1 → Reset触发 3. **t2:** A=0, B·C=1 → Set 4. **t3:** A=1, B·C=1 → 冲突, 看优先级 5. **t4:** A=1, B·C=0 → Reset持续

注意: 需要根据考卷上的具体电路图来分析!

第2题 – Shannon展开 (Shannon Expansion) (6分)

题目: 将第1题电路的函数 $X=f(A,B,C,X)$ 用Shannon展开分解为: $X=(\text{not } X \text{ and } f_0(A,B,C)) \text{ or } (X \text{ and } f_1(A,B,C))$ 。 **[English]** Decompose the function $X=f(A,B,C,X)$ from question 1 into the form $X=(\text{not } X \text{ and } f_0(A,B,C)) \text{ or } (X \text{ and } f_1(A,B,C))$ using Shannon expansion.

官方参考答案 (Official Answer) – 卡诺图:

f0:		B				f1:		B			
	A	0	1				A	0	1		
C	0	0	0	1	0	C	0	0	0	1	0

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

做题方法： 1. 从电路推导 $X = f(A, B, C, X)$ 2. 令 $X=0$ 求 f_0 , 令 $X=1$ 求 f_1 3. 用卡诺图表示结果 (必须!)

假设电路表达式为 $X = \text{NOR}(A, Y)$ 且 $Y = \text{NOR}(B \cdot C, X)$:

将Y代入: $X = \text{NOT}(A \text{ OR } Y) = \text{NOT}(A \text{ OR } \text{NOT}(B \cdot C \text{ OR } X))$

对X展开: - 当 $X=0$ 时: $f_0(A,B,C) = \text{NOT}(A \text{ OR } \text{NOT}(B \cdot C \text{ OR } 0)) = \text{NOT}(A \text{ OR } \text{NOT}(B \cdot C)) = \text{NOT } A \cdot (B \cdot C)$ - 当 $X=1$ 时: $f_1(A,B,C) = \text{NOT}(A \text{ OR } \text{NOT}(B \cdot C \text{ OR } 1)) = \text{NOT}(A \text{ OR } 0) = \text{NOT } A$

Shannon展开结果:

$$X = (\text{NOT } X \text{ AND } f(A,B,C)) \text{ OR } (X \text{ AND } f(A,B,C))$$

$$f = \text{NOT } A \text{ AND } B \text{ AND } C$$

$$f = \text{NOT } A$$

考试技巧: 先从电路推导 $X=f(A,B,C,X)$ 的完整表达式, 再分别令 $X=0$ 和 $X=1$ 化简。

第3题 – 等价逻辑函数 (Equivalent Logic Functions) (4分)

题目: 勾选所有与其他函数等价的逻辑函数。 [English] Check all logic functions that have another equivalent function here.

y1 <= (A or B) and (not A or C);
y2 <= B or (A and C and B) or (not A and B and D);
y3 <= (not A and B) or (A and not B) or (C and B);
y4 <= (C and B) or (not A xor not B);

AI参考解析 (AI Solution):

解题方法: 用布尔代数化简或真值表 (Boolean Algebra / Truth Table)

化简 y1:

$$\begin{aligned} y1 &= (A + B)(\bar{A} + C) \\ &= A\bar{A} + AC + B\bar{A} + BC \\ &= AC + \bar{A}B + BC \quad (A\bar{A} = 0) \end{aligned}$$

化简 y2:

$$\begin{aligned} y2 &= B + ABC + \bar{A}BD \\ &= B(1 + AC + \bar{A}D) \\ &= B \quad (1 + x = 1) \end{aligned}$$

化简 y3:

$$\begin{aligned} y3 &= \bar{A}B + AB + CB \\ &= A \oplus B + CB \quad (\text{XOR}) \end{aligned}$$

化简 y4:

$$\begin{aligned} y4 &= CB + (\bar{A} \oplus B) \\ &= CB + (\bar{A} \oplus B) \quad (\bar{A} \oplus B = A \oplus B) \\ &= CB + \bar{A}B + AB \end{aligned}$$

比较结果: - $y1 = AC + \bar{A}B + BC$ - $y2 = B$ - $y3 = \bar{A}B + AB + CB = A \oplus B + CB$ - $y4 = CB + \bar{A}B + AB = A \oplus B + CB$

答案: $y_3 \equiv y_4$ (两者等价)

考试技巧: - 使用 $\bar{A} \oplus \bar{B} = A \oplus B$ 这个恒等式 - 若表达式复杂, 可画卡诺图 (Karnaugh Map) 验证

第4题 – 8位寄存器运算 (8-bit Register Arithmetic) (2分)

题目: 将某运算结果的低位存入1字节寄存器, 作为8位数的十进制值是多少? [English] If we store the lower bits of an operation result into a 1-byte register, what decimal value will it hold as an 8-bit number?

答案格式: - a) unsigned: ? - b) signed: ?

AI参考解析 (AI Solution):

8位寄存器运算原理 (8-bit Arithmetic): - 8位无符号范围: $0 \sim 255$ - 8位有符号范围: $-128 \sim 127$ (补码表示) - 溢出处理: $\text{result} \bmod 256$

通用解题步骤: 1. 计算原始结果 R 2. 无符号值 $= R \bmod 256$ 3. 有符号值: 若 $R \bmod 256 \geq 128$, 则有符号值 $= (R \bmod 256) - 256$

常见例题: | 运算 | 结果 | $\bmod 256$ | unsigned | signed | |---|---|---|---|---| | $255+253+251$ | 759 | 247 | 247 | -9 | | $128+128$ | 256 | 0 | 0 | 0 | | $100+100+100$ | 300 | 44 | 44 |

补码转换公式 (Two's Complement):

```
unsigned_val  128:
signed_val = unsigned_val - 256
:
signed_val = unsigned_val
```

注意: 题目需要具体运算表达式才能计算, 请根据考题给出的数值代入上述方法。

第5题 – Moore/Mealy自动机定义 (Finite State Machine Definition) (3分)

题目: 补全定义——必须数学上精确! [English] Complete the definition - it must be mathematically precise!

定义: Automat Moore (Mealy) je usporádaná šestice $M = \langle X, S, Z, \omega, \delta, s_0 \in S \rangle$

- X 是有限输入字母表 / is a finite input alphabet
- S 是有限状态集合 / is a finite set of states
- Z 是有限输出字母表 / is a finite output alphabet
- δ 是状态转移函数 / is the state transition function: Moore: $S \times X \rightarrow S$, Mealy: $S \times X \rightarrow S$
- ω 是输出函数 / is the output function: Moore: $S \rightarrow Z$, Mealy: $S \times X \rightarrow Z$
- s_0 是初始状态 / is the initial state

AI参考解析 (AI Solution):

Moore与Mealy自动机的关键区别 (Key Differences):

特性	Moore	Mealy
输出函数 ω	$S \rightarrow Z$	$S \times X \rightarrow Z$
输出依赖	仅状态	状态+输入

特性	Moore	Mealy
输出时机	状态变化后	输入到达时
状态数量	通常更多	通常更少

完整定义 (Complete Definition):

Moore : $M = \langle X, S, Z, \delta, \omega, s \rangle$
 $\delta : S \times X \rightarrow S$ ()
 $\omega : S \rightarrow Z$ ()

Mealy : $M = \langle X, S, Z, \delta, \omega, s \rangle$
 $\delta : S \times X \rightarrow S$ ()
 $\omega : S \times X \rightarrow Z$ ()

记忆口诀: – Moore = “More states” → 输出只看状态 – Mealy = “More efficient” → 输出看状态+输入

考试重点: 必须精确写出 δ 和 ω 的定义域和值域!

第6题 – 加法器设计 (Incrementer Design) (7分)

题目: 加法器可以不用全加器, 用门电路更简单地实现。画出由门组成的电路图。 [English] The adder can be implemented much simpler using gates without a full adder. Draw its schematic composed of gates.

AI参考解析 (AI Solution):

+1加法器 (Incrementer) 的设计原理:

对于n位+1加法器, 无需全加器, 只需XOR和AND门:


公式推导 (Formula Derivation):


$s = x \oplus 1 = \text{NOT } x$
 $s = x \oplus x$
 $s = x \oplus (x \cdot x)$
 $s = x \oplus (x \cdot x \cdot x)$
 \dots
 $s = x \oplus (x \cdot x \cdot \dots \cdot x)$

进位输出 (Carry Out):

$\text{Cout} = x \cdot x \cdot x \cdot x \dots (1)$

4位+1加法器电路图:

 

 

所需门电路：– 1个NOT门（或XOR门接VCC） – 3个XOR门 – 3个AND门（级联结构）

考试技巧：记住模式 $s = x \oplus y$ ，进位链是所有低位的AND

第7题 – VHDL位操作 (VHDL Bit Manipulation) (7分)

题目：用并发 (concurrent) VHDL代码最优地描述图中电路，不使用顺序语句。整个架构只用一条语句可得满分，每多一条语句扣1分。
[English] Optimally describe the circuit in the figure using concurrent VHDL code without sequential statements. Full points for using only one statement in the architecture block; one point deducted for each additional statement.

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity Test20250619q7 is
  port(x: in std_logic_vector(3 downto 0);
        y: out std_logic_vector(3 downto 0));
end entity;
architecture rtl of Test20250619q7 is
begin
  --
end architecture rtl;
```

AI参考解析 (AI Solution):

常见单行VHDL解答模式 (Common Single-Statement Patterns):

1. Gray码转换器 (Gray Code Converter):

```
y <= ('0' & x(3 downto 1)) xor x;
```

解释：右移一位后与原值异或 = Binary to Gray

2. 位翻转 (Bit Reversal):

```
y <= x(0) & x(1) & x(2) & x(3);
```

3. 循环左移 (Rotate Left):

```
y <= x(2 downto 0) & x(3);
```

4. 循环右移 (Rotate Right):

```
y <= x(0) & x(3 downto 1);
```

5. 取反 (Invert):

```
y <= not x;
```

6. 符号扩展 (Sign Extension):

```
y <= (others => x(3)); --
```

VHDL操作符优先级 (Operator Precedence): | 优先级 | 操作符 | |——|——| | 最高 | not, abs || | *, /, mod, rem || | +, -, & || | =, /=, <, >, <=, >= || | and, or, xor, nand, nor, xnor |

考试技巧: 观察电路输入输出关系, 找出位操作模式 (移位、异或、拼接等)

第8题 – VHDL电路分析 (VHDL Circuit Analysis) (7+1分)

题目: 根据以下代码, 使用门、多路选择器、+1加法器、比较器和DFF寄存器的符号画出方框图。 [English] Draw the block diagram for the circuit described by the following code, using symbols for gates, multiplexor, +1 adder, comparator, and DFF registers.

AI参考解析 (AI Solution):

VHDL到方框图的映射规则 (VHDL to Block Diagram Mapping):

VHDL代码	对应元件
if rising_edge(clk)	DFF寄存器 (D Flip-Flop)
when...else / with...select	多路选择器 (MUX)
x + 1	+1加法器 (Incrementer)
x = y / x < y	比较器 (Comparator)
and/or/not	逻辑门 (Logic Gates)

常见电路模式识别:

1. 计数器 (Counter):

```
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        if cnt = MAX then cnt <= 0;
        else cnt <= cnt + 1;
        end if;
    end if;
end process;
```

元件: DFF + +1加法器 + 比较器 + MUX

2. 移位寄存器 (Shift Register):

```
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        reg <= reg(N-2 downto 0) & din;
    end if;
end process;
```

元件: 级联DFF

3. 状态机 (FSM):

```
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        state <= next_state;
```

```
end if;  
end process;
```

元件：DFF（状态寄存器）+ 组合逻辑

画图步骤 (Drawing Steps): 1. 找出所有时序元件（有rising_edge的信号）→ 画DFF 2. 识别算术运算 → 画加法器/比较器 3. 识别选择结构 → 画MUX 4. 连接所有元件，标注信号名

注意： 具体答案需要看题目给出的VHDL代码

第9题 – 分支预测 (Branch Prediction) (8分)

非考点提示 (Not on Exam): 根据2026年1月考试说明，分支预测器本次不考，可战略性跳过。

题目： C程序处理某数据。假设for循环编译为do-while形式，处理器使用以下预测器，计算分支预测错误次数。
[English] A C program processes data. Assuming the for-loop is compiled as do-while and the processor uses the following predictors, calculate the number of branch mispredictions.

答案： – 1位预测器（初始NT）：misses = ? – 2位预测器（初始WT）：misses = ?

AI参考解析 (AI Solution):

分支预测器原理 (Branch Predictor Principles):

1位预测器 (1-bit Predictor): – 状态：T (Taken) 或 NT (Not Taken) – 规则：预测错误就翻转状态
– 初始NT：第一次跳转必错

2位预测器 (2-bit Saturating Counter): | 状态 | 预测 | T时 | NT时 | |——|——|——|——| | ST
(Strongly Taken) | T | ST | WT | | WT (Weakly Taken) | T | ST | WN | | WN (Weakly Not-Taken)
| NT | WT | SN | | SN (Strongly Not-Taken) | NT | WN | SN |

常见循环模式分析：

外循环N次，内循环M次：

```
for (i=0; i<N; i++)      //   NT + 1 NT  
    for (j=0; j<M; j++)  //   MT + 1 NT N
```

1位预测器 miss计算： – 外循环：首次入循环miss + 最后退出miss = 2次 – 内循环：每轮首次miss
+ 每轮退出miss = N×2次 – **总计：2 + 2N次miss**

2位预测器（初始WT） miss计算： – 外循环：最后退出miss = 1次 – 内循环：每轮退出从ST→WT不算miss，最后退出
– 规律：内循环每轮退出时1次miss – **总计：1 + N次miss**（约为1位的一半）

典型例题： i<5, j<2000 – 1位：2 + 2×5 = 12次miss – 2位：1 + 5 = 6次miss

查找最小值程序分析：

```
for (i=1; i<n; i++)  
    if (a[i] < min) min = a[i];  //
```

- 外循环：同上
- if分支：取决于数据，平均约 $\log_2(n)$ 次更新

考试技巧： 画出预测器状态转移图，逐次跟踪预测结果
