

# LSP Exam - 2016 年 1 月 25 日

AI 推演版本 - 以下为解析参考

---

## 题目 5: RS 锁存器画图 常考

题目: 仅使用 NOR 门画出 RS 锁存器, 仅使用 NAND 门画出 RS 锁存器。[English] Draw RS latch using only NOR gates, and draw RS latch using only NAND gates.

### NOR 型 RS 锁存器

S      [>NOR]      Q  
                  ↑

R      [>NOR]      Q  
                  ↑

特性: - S=1, R=0 → Q=1 (置位) - S=0, R=1 → Q=0 (复位) - S=0, R=0 → 保持 - S=1, R=1 → 禁止状态

### NAND 型 RS 锁存器

S      [>NAND]      Q  
                  ↑

R      [>NAND]      Q  
                  ↑

特性 (低电平有效): - S=0, R=1 → Q=1 (置位) - S=1, R=0 → Q=0 (复位) - S=1, R=1 → 保持 - S=0, R=0 → 禁止状态

---

## 题目 7: 电机控制电路设计

题目: 一个学生来考试只是想试试。完成他未完成的电路图 - 按下按钮启动电机, 再次按下关闭电机。上电后电机必须处于停止模式。[English] A student came to the exam just to try. Complete his unfinished circuit - pressing the button starts the motor, pressing again stops it. After power-up, the motor must be in stop mode.

提示: 需要添加 7 个额外元件来完成电路。

### 电路组成

- VCC = 5V
- GND = 0V

- 继电器 (Relay)
- 电池 24V
- 按钮 (Push-button)
- D 触发器 (DFF)
- 电机 (Motor)

#### 设计思路

1. 使用 D 触发器实现 T 触发器功能 (每次按键翻转状态)
2. 将 Q 反馈到 D 输入
3. 按钮连接到 CLK (上升沿触发)
4. CLRN 连接 VCC 确保上电复位
5. Q 输出控制继电器

#### 需要添加的元件

1. 从 Q 到 D 的连线
2. VCC 到 PRN 的连接
3. 按钮去抖动电路
4. 继电器驱动电路
5. 保护二极管等

## 题目 8: VHDL 代码分析

题目: 分析格式错误的 VHDL 代码, 画出对应的逻辑电路图并给出描述其功能的标题。[English] Analyze the poorly formatted VHDL code, draw the corresponding logic circuit diagram and give a title describing its function.

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity test20140214 is port (a, b, c, d : in std_logic; e : out std_logic); end;
architecture rtl of test20140214 is begin
process(a, b) variable z:std_logic_vector(0 to 3); begin
if b = '0' then z:=(others=>'0'); elsif rising_edge(a) then
if c='1' then z:=d & z(0 to 2); else z:=z(3) & z(0 to 2); end if; end if; e<=z(3); end process; end rtl
```

#### 格式化后的代码

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity test20140214 is
    port (
        a, b, c, d : in std_logic;
        e : out std_logic
    );
end;

architecture rtl of test20140214 is
begin
    process(a, b)
        variable z: std_logic_vector(0 to 3);
    begin
        if b = '0' then
            z := (others => '0');           -- 异步清零
        elsif rising_edge(a) then          -- 上升沿触发


```

```

        if c = '1' then
            z := d & z(0 to 2);          -- 模式 1: 串行输入
        else
            z := z(3) & z(0 to 2);      -- 模式 2: 循环移位
        end if;
    end if;
    e <= z(3);                          -- 输出最高位
end process;
end rtl;
```

电路图描述

电路名称: 4 位可控双模式移位寄存器

 

- a CLK (所有 DFF)
- b CLRN (所有 DFF)

功能说明

信号	功能
a	时钟信号 (上升沿)
b	异步清零 (b='0' 清零)
c	模式选择
d	串行数据输入
e	输出 (z(3))

c 值	模式
'1'	串行输入: $d \rightarrow z(0) \rightarrow z(1) \rightarrow z(2) \rightarrow z(3)$
'0'	循环移位: $z(3) \rightarrow z(0) \rightarrow z(1) \rightarrow z(2) \rightarrow z(3)$

知识点总结

题型	考点
RS 锁存器	NOR/NAND 门实现, 理解置位/复位逻辑
电机控制	D 触发器应用, T 触发器设计
VHDL 分析	代码格式化, 移位寄存器理解