

LSP Exam 2022-01-24 / Zkouska LSP 2022-01-24 / LSP 考试 2022 年 1 月 24 日

Course: B0B35LSP – Logické systémy a procesory | BE5B35LSP – Logic Systems and Processors **University:** CVUT FEL (CVUT) – České vysoké učení technické v Praze | Czech Technical University in Prague **Keywords:** LSP, Exam, Zkouska, 2022-01-24, Shannon expansion, RS latch, VHDL

[CN Version](#) | [EN Version](#) | [CZ Version](#)

LSP 考试 2022 年 1 月 24 日 (英文版)

AI 推演版本 – 本试卷 PDF 无官方答案, 以下为推演解析

考试信息

- 日期: 2022 年 1 月 24 日
 - 语言: 捷克语/英语双语
 - 总分: 50 分 (第一部分 25 分 >8 + 第二部分 25 分 >8)
-


第 1 题 – Shannon 展开 (6 分)

题目: 将电路的 $X, Y=f(A, B, C)$ 函数用 Shannon 展开分解为: **[English]** Decompose the circuit functions $X, Y=f(A, B, C)$ using Shannon expansion into:

$$X, Y = (\overline{C} \wedge f_0(A, B)) \vee (C \wedge f_1(A, B))$$

将 f_0 和 f_1 写成卡诺图

分别为 X 和 Y 各画两个卡诺图:

 

第 2 题 – 有符号/无符号运算 (4 分)

题目：在 8 位加法器上执行 $96+97+98+99$ ，结果作为 8 位数的十进制值是多少？[English] Perform $96+97+98+99$ on an 8-bit adder, what is the decimal value of the result as an 8-bit number?


计算：– $96+97+98+99 = 390 - 390 \bmod 256 = 134$

答案：– a) unsigned (无符号) : 134 – b) signed (二进制补码有符号) : $134-256 = -122$

第 3 题 – 1:4 解复用器设计 (10 分)

题目：画出 1:4 解复用器的逻辑电路图 [English] Draw the logic circuit diagram of a 1:4 demultiplexer

符号：

 

逻辑方程：

$x0 = \text{Data and (not } y1) \text{ and (not } y0)$

$x1 = \text{Data and (not } y1) \text{ and } y0$

$x2 = \text{Data and } y1 \text{ and (not } y0)$

$x3 = \text{Data and } y1 \text{ and } y0$

第 4 题 – RS 锁存器仿真 (5 分)

题目：给定输入 A, B, C 在时间 $t0-t4$ 的值，写出 X 和 Y 输出的值 [English] Given inputs A, B, C values at times $t0-t4$, write the values of X and Y outputs

输入序列：

A =	1		0		1		0		1
B =	0		0		1		0		0
C =	0		1		0		0		0
	t0		t1		t2		t3		t4

第 5 题 – VHDL 代码 RTL 分析 (10 分)

题目：画出以下 VHDL 代码的 RTL 视图，并正确命名该电路 [English] Draw the RTL view of the following VHDL code and correctly name the circuit

```

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
entity XXX is port(a, b : in std_logic; c : out std_logic); end entity;
architecture beh of XXX is
begin
    process (a,b)
        variable d:std_logic:='0';
        variable e:integer range 0 to 25:=0;
    begin
        if b='0' then
            e:=0; d:='0';
        elsif rising_edge(a) then
            if e<25 then
                e:=e+1;
            else
                e:=0; d:=not d;
            end if;
        end if;
        c<=d;
    end process;
end architecture;

```

功能分析： – b='0'是异步复位 – a 的上升沿触发 – 计数到 25 后输出翻转 – 名称：26 分频器 (Frequency Divider by 26)

RTL 视图包含： – 5 位计数器 (0-25) – 比较器 (e < 25, e = 25) – D 触发器 (存储 d) – 异步复位逻辑

第 6 题 – 解复用器 VHDL 描述 (5 分)

题目:用最简单的方式描述第 3 题的解复用器 [English] Describe the demultiplexer from question 3 in the simplest way

```


library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
entity yyy is
    port(Data: in std_logic;
          y: in std_logic_vector(1 downto 0);
          x: out std_logic_vector(3 downto 0));
end entity;
architecture dataflow of yyy is
begin
    x <= (others => '0');
    x(to_integer(unsigned(y))) <= Data;
end architecture;

```

第 7 题 – 16 分频器设计 (5 分)

题目：在未完成的电路中添加最少元件，创建 CLK 的同步 16 分频器（使用 +1 加法器）[English]
Add minimum components to the incomplete circuit to create a synchronous divide-by-16 of CLK (using +1 adder)

设计思路：

 

- 4 位计数器 (0-15 循环)
- DIV16 = Q3 (最高位)
- 每 16 个时钟周期完成一次

第 8 题 – 电机控制电路 (5 分)

题目：设计电路：按一次双极按钮开启电机，再按关闭。上电后电机必须关闭。[English] Design a circuit: press a double-pole button once to start motor, press again to stop. Motor must be off after power-up.

关键组件： – DFF 触发器 – 异步清零（上电复位） – 继电器驱动 – 防抖动电路

第 9 题 – 附加题：边沿检测器 (10 分)

题目：当 D 输入改变值时，Y 输出一个时钟周期的'1'。RESET 是同步复位。[English] When D input changes value, Y outputs '1' for one clock cycle. RESET is synchronous reset.

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
entity Edges is
    port (clk, Reset, D : in std_logic; Y: out std_logic);
end entity;
architecture rtl of Edges is
    signal D_prev : std_logic := '0';
begin
    process(clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if Reset = '1' then
                D_prev <= '0';
                Y <= '0';
            else
                if D /= D_prev then
                    Y <= '1';
                else

```

```
        Y <= '0';  
    end if;  
    D_prev <= D;  
    end if;  
end if;  
end process;  
end architecture;
```

知识点总结

本次考试重点

1. Shannon 展开 (双输出)
2. 8 位有符号/无符号运算 (重要: $390 \bmod 256$)
3. 1:4 解复用器设计
4. RS 锁存器仿真
5. VHDL 代码 RTL 分析 (分频器识别)
6. 解复用器 VHDL 描述
7. 16 分频器设计
8. 电机控制电路
9. 边沿检测器设计

重要公式

- 8 位无符号范围: 0–255
- 8 位有符号范围: –128 to 127
- 溢出处理: $\text{result} \bmod 2^n$