

LSP Exam 2022-01-19 / Zkouška LSP 2022-01-19 / LSP 考试 2022 年 1 月 19 日

Course: B0B35LSP – Logické systémy a procesory | BE5B35LSP – Logic Systems and Processors **University:** CVUT FEL (ČVUT) – České vysoké učení technické v Praze | Czech Technical University in Prague **Keywords:** LSP, Exam, Zkouška, 2022-01-19, truth table, De Morgan, RS latch, VHDL

[CN Version](#) | [EN Version](#) | [CZ Version](#)

LSP 考试 2022 年 1 月 19 日

AI 推演版本 – 本试卷 PDF 无官方答案，以下为推演解析

考试信息

- 日期: 2022 年 1 月 19 日
 - 语言: 捷克语
 - 总分: 50 分 (第一部分 25 分 ≥ 9 + 第二部分 25 分 ≥ 9)
-

第 1 题 – 真值表 (7 分)

题目: 根据电路图写出函数 Y 的真值表 **[English]** Write the truth table for function Y based on the circuit diagram

提示: 可以使用 Shannon 展开简化计算

卡诺图格式:

		B				
		A	00	01	11	10
DC	00					
	01					
	11					
	10					

第 2 题 – De Morgan 定律 (3 分)

题目: 重写逻辑表达式 F, 使 "not" 运算符仅出现在变量前面 **[English]** Rewrite the logic expression F so that "not" operators appear only before variables

原式：

$$F = \text{not} ((\text{not } A \text{ and not } C) \text{ xor } (A \text{ and } B \text{ and } C))$$

解答思路： 1. 展开 xor: $A \text{ xor } B = (A \text{ and not } B) \text{ or } (\text{not } A \text{ and } B)$ 2. 应用 De Morgan: $\text{not}(A \text{ or } B) = \text{not } A \text{ and not } B$

答案：

$$F = ((A \text{ or } C) \text{ and } (\text{not } A \text{ or not } B \text{ or not } C)) \text{ xor} \\ ((\text{not } A \text{ and not } C) \text{ or } (A \text{ and } B \text{ and } C))$$


—— 简化后：

$$F = (A \text{ and not } B) \text{ or } (\text{not } A \text{ and not } C) \text{ or } (B \text{ and } C)$$

第 3 题 – RS 锁存器设计 (10 分)

题目：分别用 NOR 门和 NAND 门画出 RS 锁存器，并完成真值表 [English] Draw RS latch using NOR gates and NAND gates respectively, and complete the truth tables

NOR 门 RS 锁存器

 

真值表 (NOR):

S	R	Q	Q̄
0	0	Q(保持)	Q̄(保持)
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

(禁止)

NAND 门 RS 锁存器

真值表 (NAND): 低电平有效

S	R	Q	Q̄
0	0	1	1
0	1	1	0
1	1	Q(保持)	Q̄(保持)
1	0	0	1

第 4 题 – Moore/Mealy 自动机定义 (5 分)

题目：完成 Moore/Mealy 自动机定义 [English] Complete the Moore/Mealy automaton definition

$$M = \langle X, S, Z, \omega, \delta, s_0 \in S \rangle$$

答案： – X: 有限输入符号集合 / Finite input alphabet – S: 有限状态集合 / Finite set of states
– Z: 有限输出符号集合 / Finite output alphabet – δ : 状态转移函数 / State transition function
(Moore: $S \times X \rightarrow S$, Mealy: $S \times X \rightarrow S$) – ω : 输出函数 / Output function (Moore: $S \rightarrow Z$, Mealy:
 $S \times X \rightarrow Z$) – s_0 : 初始状态 / Initial state

第 5 题 – VHDL 代码分析 (10 分)

题目：分析压缩的 VHDL 代码，画出电路图 [English] Analyze the compressed VHDL code and draw the circuit diagram

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity zzz is port (a : in std_logic; data : in std_logic; q, qn : out std_logic);
architecture rtl of zzz is
    signal qv : std_logic;
begin
    process(a)
    begin
        if rising_edge(a) then
            qv <= not data;
            q <= qv;
        end if;
        qn <= not qv;
    end process;
end;
```

功能分析： – a 的上升沿触发 – qv 存储 data 的反值 – q 输出前一个 qv 值（延迟一拍） – qn 是 qv 的反值 – 这是一个带反相的移位寄存器

第 6 题 – 全加器设计 (3 分)

题目：画出带 A、B、Cin 输入和 Y、Cout 输出的完整一位全加器电路 [English] Draw a complete one-bit full adder circuit with A, B, Cin inputs and Y, Cout outputs

逻辑方程：

$$\begin{aligned} \text{Sum} &= A \oplus B \oplus \text{Cin} \\ \text{Cout} &= (A \wedge B) \vee (\text{Cin} \wedge (A \oplus B)) \end{aligned}$$

第 7 题 – VHDL 电路描述 (7 分)

题目：用最简短的 VHDL 代码描述给定电路图，使用向量操作 [English] Describe the given circuit diagram with shortest VHDL code using vector operations

```

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity Zahadum is port(
    -- 根据电路图声明端口
);
end entity;
architecture rtl of Zahadum is
begin
    -- 使用向量操作简化代码
end architecture rtl;

```

第 8 题 – 并发 VHDL 描述 (5 分)

题目：分析第 1 题电路的功能，用简化的并发语句描述（不是直接翻译逻辑方程） [English] Analyze the function of circuit from Q1, describe with simplified concurrent statements (not direct translation of logic equations)

```

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
entity yyy is port(a,b,c,d: in std_logic; y: out std_logic); end entity;
architecture dataflow of yyy is
begin
    -- 简化的并发语句
end architecture;

```

第 9 题 – 附加题：SOS 信标编码器 (10 分)

题目：使用高级 VHDL 命令编写发送 SOS 信号的编码器 [English] Write an SOS signal encoder using advanced VHDL commands 信号序列：010101000111011101110001010100

```

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
entity SOS is
    port (clk : in std_logic;
          X: in std_logic_vector(4 downto 0);
          Morse, STOP: out std_logic);
end entity;
architecture rtl of SOS is
    constant SOS_PATTERN : std_logic_vector(29 downto 0) :=
        "010101000111011101110001010100";
begin
    process(X)
        variable idx : integer;
    begin
        idx := to_integer(unsigned(X));
        if idx < 30 then

```

```
Morse <= SOS_PATTERN(29 - idx);
STOP <= '0';
else
  Morse <= '0';
  STOP <= '1';
end if;
end process;
end architecture;
```

知识点总结

本次考试重点

1. 真值表构建
2. De Morgan 定律应用
3. RS 锁存器 (NOR 和 NAND 实现)
4. Moore/Mealy 自动机定义
5. VHDL 代码分析 (移位寄存器)
6. 全加器设计
7. 向量操作 VHDL
8. 电路简化分析
9. 莫尔斯码编码器